# 东南大学微波与射频电路实验 实验报告

学号: 04022212 姓名: 钟源 2024年12月28日


实验十 测量定向耦合器 S 参数

## 一、实验目的

掌握使用矢量网络分析仪测量多端口网络S参数的方法。

# 二、实验内容

测量定向耦合器的传输、耦合和隔离特性

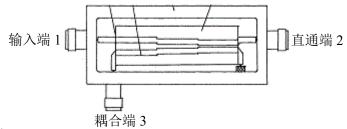


# 实验任务:

- 1. 将网络分析仪的频率范围设置为 300MHz 至 3GHz, 并进行校准。
- 2. 如右图连接仪器和待测定向耦合器,测量二端口 S 参数,并存储数据(.s2p 文件)。用 matlab 软件在一张图中绘制耦合器的传输特性(S<sub>21</sub>)曲线和端口反射(S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub>)曲线。

实测文件为 s21.s2p




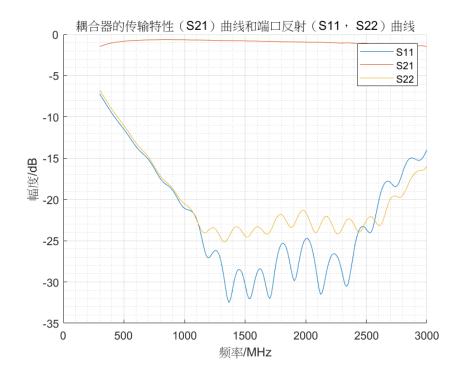

3. 如右图连接仪器和待测定向耦合器,测量二端口 S 参数,并存储数据(.s2p 文件)。用 matlab 软件在 一张图中绘制耦合器的耦合特性(S<sub>31</sub>)曲线和端口反射(S<sub>33</sub>)曲线。




# 实测文件为 s31.s2p

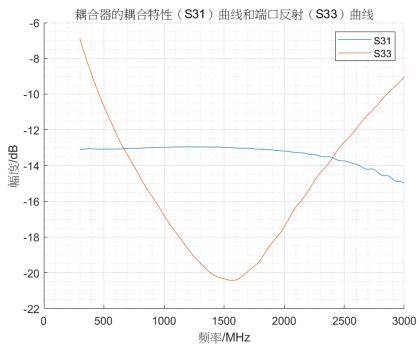


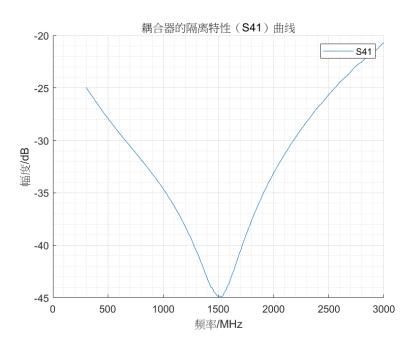4. 如右图连接仪器和待测定向耦合器,测量二端口 S 参数,并存储数据(.s2p 文件)。 用 matlab 软 件在一张图中绘制耦合器的隔离特性(S41)曲线。 实测文件为 s41.s2p







5. 根据隔离曲线和反射曲线,绘制定向度曲线(S43)。

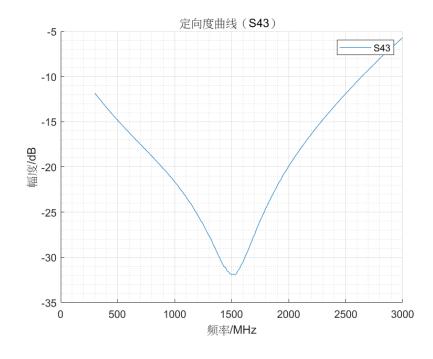

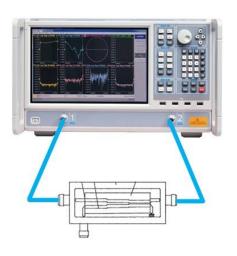6. 如右图连接仪器和待测定向耦合器,隔离端口3 开路。测量二端口 S 参数,并存储数据(.s2p 文件)。

用 matlab 软件在一张图中绘制耦合器的端口反射特性(S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub>)曲线和任务 2 中的端口反射特性(S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub>)曲线,并与任务 2 中的结果进行对比,总结端口反射特性发生的变化,并定性分析产生这种变化的原因。(四条曲线画一张图)



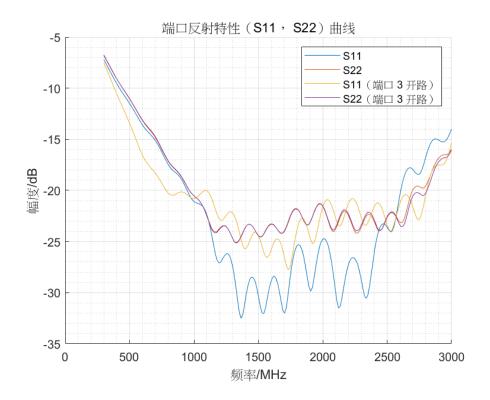

#### 总结:


由图可知,端口 3 开路或负载匹配时,S<sub>22</sub>的变化较小,两条曲线几乎重合。S<sub>11</sub>曲线则变化较大,端口 3 开路时,S11 曲线明显大于端口 3 接匹配负载时。

#### 原因分析:

当端口3连接到匹配负载时,所有从端口1传输至端口3的功率都会被该匹配负载 所吸收;若端口3处于开路状态,所有从端口1传输至端口3的功率都会被反射回去。 端口2与端口3之间是隔离的,而端口1与端口3之间是相互耦合的。在测量 S22 参 数时,端口2(隔离端)的匹配状态对反射系数的测量结果没有影响;而在测量S11参数时,端口3作为耦合端,如果端口3是开路的,那么电磁波会被反射回端口1,导致S11值增加。

根据理论知识,说明端口3开路和接匹配负载,对从端口1到端口2的传输 特性是否有明显影响,并说明原因

## 实测文件为 s21-2.s2p

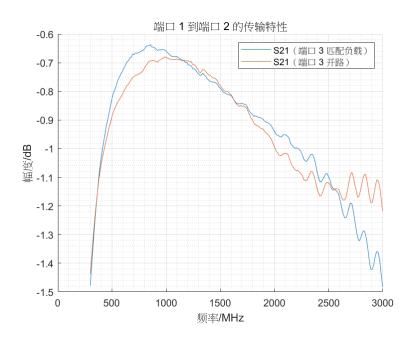

#### 没有明显影响,原因如下:

当端口3与匹配负载相连时,端口1发送至端口3的所有功率均被该负载完全吸收; 若端口3未连接任何负载而处于开路状态,则端口1发送至端口3的所有功率将完全反射回源点。在这种情况下,如果将端口3看作输入端,那么端口2相对于端口3是隔离端,而端口1则是耦合端,这意味着端口3的状态对于从端口1到端口2的传输特性影响甚微。

定向耦合器的设计特点,包括其对称性以及无源可逆网络的特性,确保了信号传输的稳定性和一致性。因此,无论端口3是开路还是连接匹配负载,这些状态的变化都不会显著影响从端口1到端口2的传输特性。

在定向耦合器中,信号主要沿着预定路径传输,即直接从端口1传输到端口2,而端口3的状态不会对这一主要传输路径造成干扰。此外,定向耦合器的高隔离度和方向性设计也确保了从端口1到端口2的信号传输效率是经过优化的,同时从端口1到端口4的信号传输被有效隔离。因此,无论端口3是开路还是连接匹配负载,其状态变化都不会对从端口1到端口2的传输特性产生显著影响,从而确保了测量结果的精确性和可靠性。

#### 三、附件(程序清单)

```
clear;clc;
S21dc2=load('S21dc2.s2p');
f=S21dc2(:,1);
S11=S21dc2(:,2)+1i*S21dc2(:,3);
S21=S21dc2(:,4)+1i*S21dc2(:,5);
S12=S21dc2(:,6)+1i*S21dc2(:,7);
S22=S21dc2(:,8)+1i*S21dc2(:,9);
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S11)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S21)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S22)));
title('耦合器的传输特性(S21)曲线和端口反射(S11, S22)曲线');
legend('S11','S21','S22');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
S31dc2=load('S31dc2.s2p');
f_31=S31dc2(:,1);
S11 31=S31dc2(:,2)+1i*S31dc2(:,3);
S21_31=S31dc2(:,4)+1i*S31dc2(:,5);
S12_31=S31dc2(:,6)+1i*S31dc2(:,7);
S22_31=S31dc2(:,8)+1i*S31dc2(:,9);
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S21_31)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S22_31)));
title('耦合器的耦合特性(S31)曲线和端口反射(S33)曲线');
```

```
legend('S31','S33');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
S41dc2=load('S41dc2.s2p');
f_41=S41dc2(:,1);
S21 41=S41dc2(:,4)+1i*S41dc2(:,5);
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S21_41)));
title('耦合器的隔离特性(S41)曲线');
legend('S41');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
S43=S21_41./S21_31;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S43)));
title('定向度曲线(S43)');
legend('S43');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
S21_2dc2=load('S21_2dc2.s2p');
f=S21_2dc2(:,1);
S11_2=S21_2dc2(:,2)+1i*S21_2dc2(:,3);
S21_2=S21_2dc2(:,4)+1i*S21_2dc2(:,5);
S22_2=S21_2dc2(:,8)+1i*S21_2dc2(:,9);
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S11)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S22)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S11_2)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S22_2)));
title('端口反射特性(S11, S22)曲线');
legend('S11','S22','S11(端口 3 开路)','S22(端口 3 开路)');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
figure();
grid on;grid minor;
hold on;
plot(f/1e6,20*log10(abs(S21)));
plot(f/1e6,20*log10(abs(S21_2)));
title('端口 1 到端口 2 的传输特性');
```

```
legend('S21(端口 3 匹配负载) ','S21(端口 3 开路) ');
xlabel('频率/MHz');
ylabel('幅度/dB');
```